

2SB562/2SD468 SEPP ハーフトランジスタ


#002

2006.12.31

たけだ 茂木

2007.1.1.

追記.

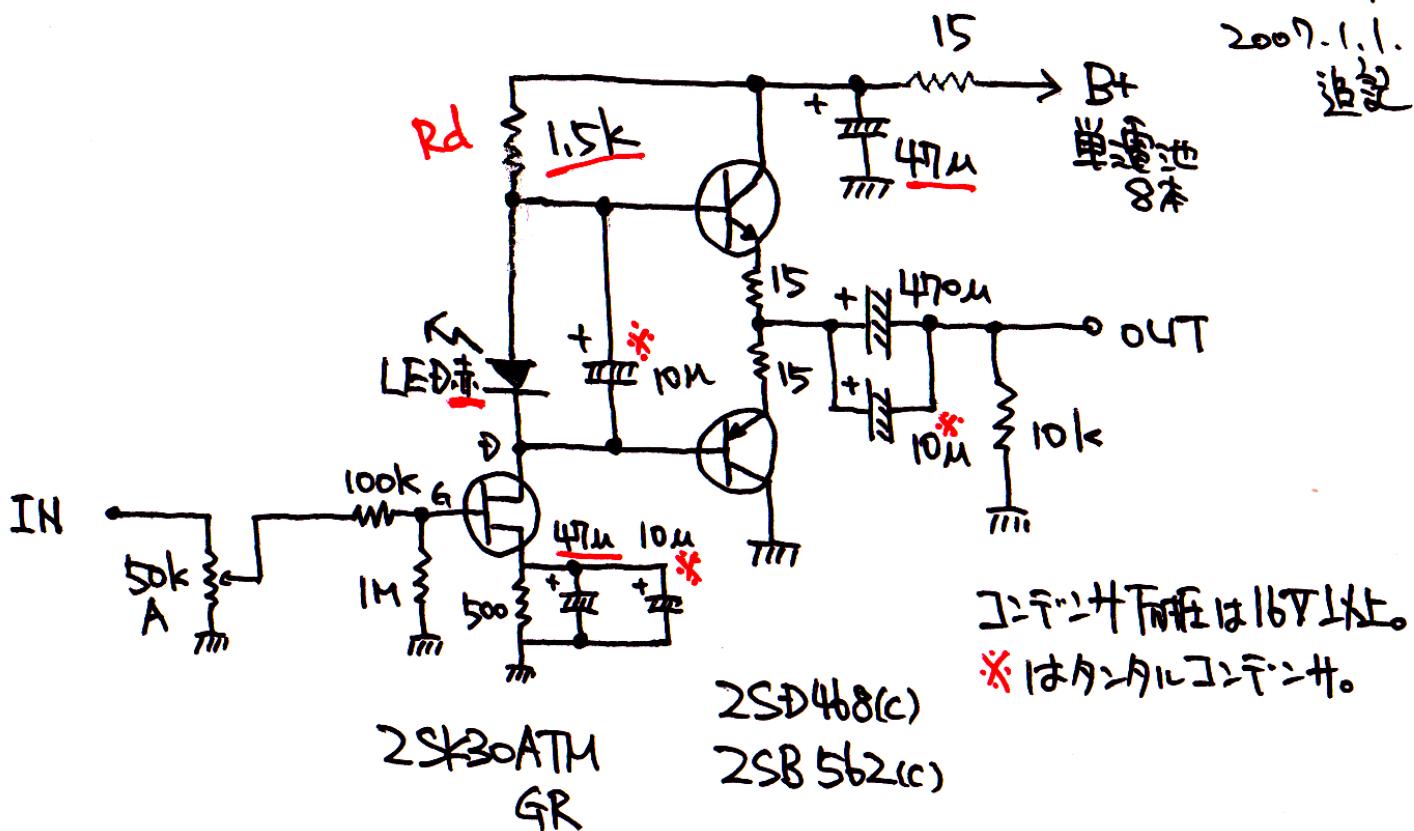


### ポイント

- 1) LEDは赤必須。青や「ほんわり赤」タイマーが望ましい。  
高輝度タイマ用の推奨。安定化回路も推奨。  
川原社の電圧降下1.5Vに相当するもの。
- 2) 2SB562/2SD468はCクラス動作を使用の上。
- 3) Rd両端子が約3V以上OK。
- 4) 2SK30ATMの入力端子より47μFは220μF以上の方がより良いと想われる。

### 備考

- 1) タンタルコンは最大35V以上を推奨。
- 2) 電源端子より10Vインゲンターンサフィア47μFは大きめほど良い。  
電源入力端子であれば470μF以上で。でもこの回路の場合、47μFでも動作は可能では不満なし。

### ヒント

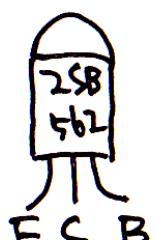

2SB562  
2SD468